

PROBLEMA 88


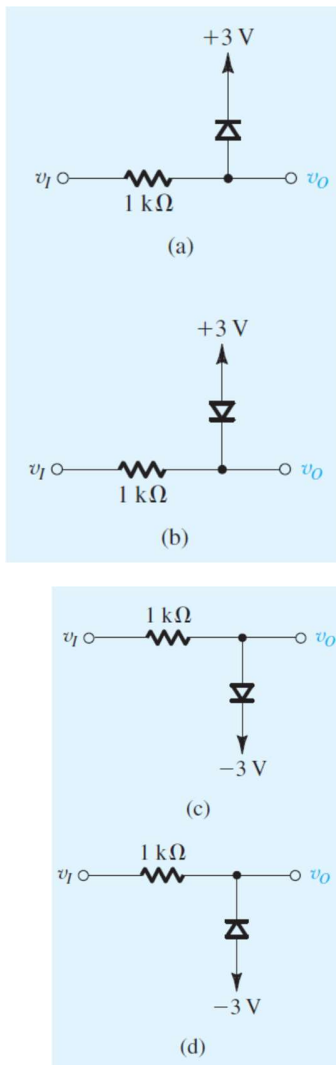


Figura P87.

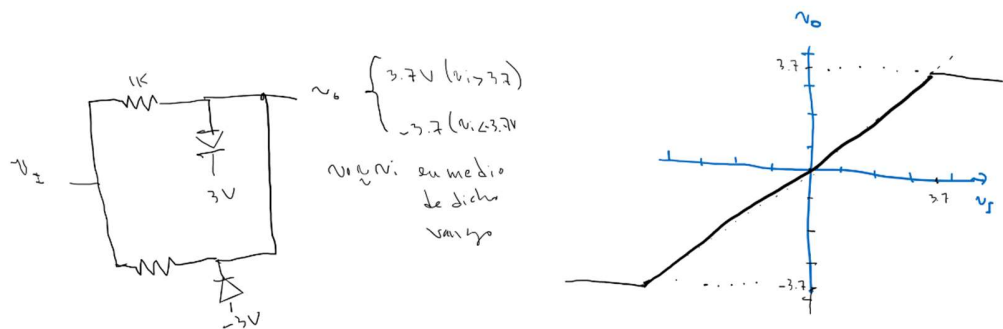
Los circuitos en la figura del problema 87 (a) y (d), se conectan de la manera siguiente. Los dos terminales de entrada se unen, y los dos terminales de salida se unen. Trazar la característica de transferencia del circuito resultante, asumiendo que la tensión de arranque de los diodos es 0.5 V , y su caída de tensión cuando se conduce una corriente mayor o igual a 1 mA es 0.7 V .



Característica de transferencia para el circuito resultante del enunciado del problema 88. Por economía de esfuerzo, la región entre $-3.7V$ y $+3.7V$, se ha simplificado linealmente. En realidad se debe incluir dentro de dicho rango, el efecto la tensión de arranque de $0.5V$ de cada diodo. Esa parte le queda de tarea al estudiante

*****+

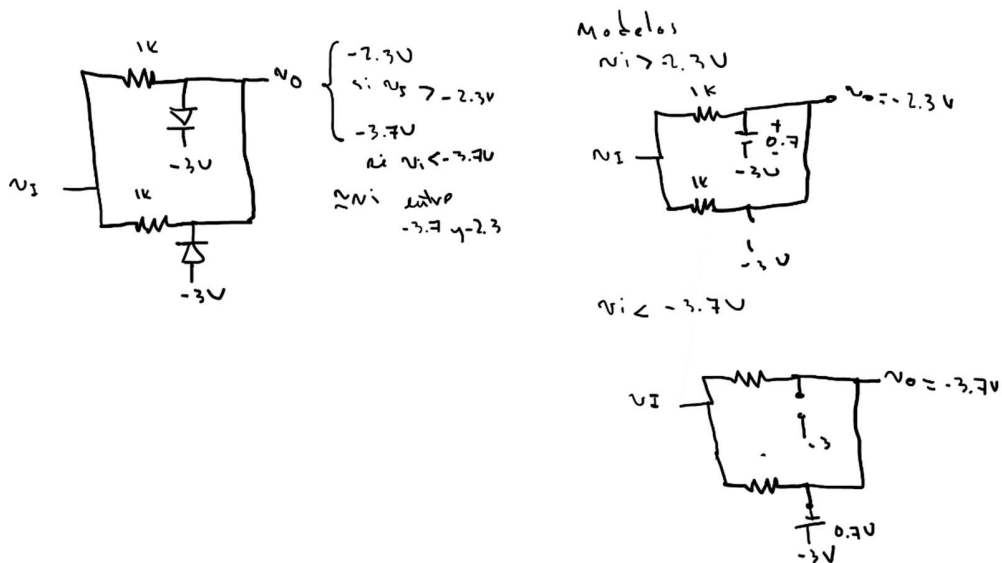Una variante interesante, aunque menos práctica, es si unimos las entradas y luego las salidas de (c) y (d)



Análisis a mano del resultante de unir las entradas y las salidas de los literales (a) y (d) de P87.

La forma aproximada de la característica de transferencia es:

